

Национальный исследовательский университет ИТМО (Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Дисциплина: Метрология **Отчет по лабораторной работе №3.** «Измерения мощности в различных электрических цепях»

> Студенты: Евстигнеев Д. Матасова Л. Кулижников Е. Троицкий М. Сорокин Д. Группа: R33423 Преподаватель: Николаев Н.А.


Санкт-Петербург 2021

Цель.

Провести эксперименты и снять показания в различных условиях. Сравнить с теоретическими данными

Данные.

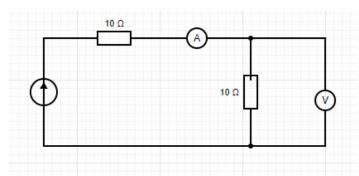Задание 1. Измерение мощности в цепи постоянного тока.



$$R_1 = R_2 = 10 \text{ Om}$$

 $U_{\text{BX}} = 10 \text{ B}$

Прямые измерения были проведены при помощи Ваттметра:

$$P = 5 \text{ Bt}$$

Для проведения косвенных измерений мощности были использованы Амперметр и Вольтметр:


$$U_{R2} = 8 \text{ B}$$

$$I = 725 \, \text{мA}$$

$$P = U_{R2} * I = 5.8 \text{ BT}$$

Отклонение в косвенных расчетах может быть обоснованно погрешностью измерений и показаниях приборов.

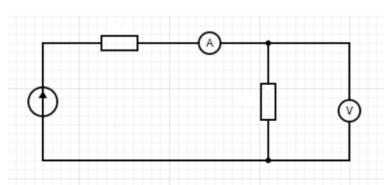Задание 2. Измерение мощности в цепи переменного тока.



$$R_1 = 334.23 \text{ OM}$$

 $R_2 = 334.23 \text{ OM}$
 $U_{\text{BX}} = 4.2 \text{ B}$
 $P_1 = \frac{U_{\text{BX}}^2}{R} = 0.00479 \text{ BT}$

$$U_{R2} = 3.5 \text{ B}$$


$$I = 0.001392 \text{ A}$$

$$P_2 = U_{R2} * I = 0.004872 \; \mathrm{Bt}$$

 $P_1 \sim P_2$, расхождение в расчетах может быть обоснованно погрешностью измерений и показаниях приборов.

Задание 3. Измерение мощности для RLC-цепи при прямоугольном импульсе источника

График с электронного осцилографа:

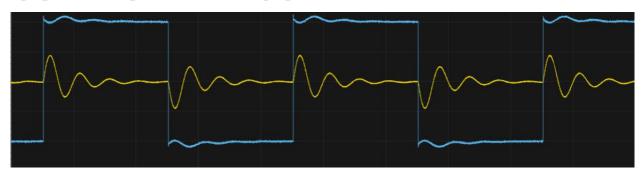

$$L = 4.7 \text{ мГн, C} = 3.3 \text{ н}\Phi, R = 330 \text{ Ом}$$

$$P = U$$
ср. кв · I ср. кв · $cos \varphi$,


Измерения мощности для RLC-цепи при прямоугольном импульсе источника

Рассчитанные данные:


$$U$$
ср. кв = 2,04 В

$$I$$
ср. кв = 1,996 мА
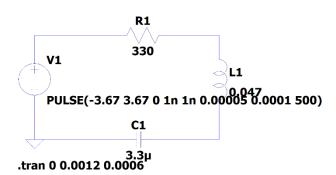
$$P = 2,04 * 1,996 * 0,3 \text{ MBT} = 1,22 \text{ MBT}$$



Среднее значение мощности:

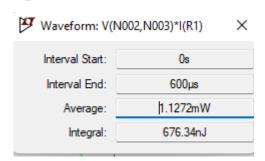

Выводы: в результате проделанной работы мы поняли, что на практике измерения могут давать большие отклонения от теоретических значений или от идеальной симуляции.